

期末复习测试题答案

一、

先看P108 公式 (4-25) 和 图4-43, P156 图5-47

$$0 - (-V_{SS}) = U_{GS} + 2I_D R_{SS}$$

答案: (1)

$$I_D = 5(U_{GS} - 0.6)^2$$

$$U_{GS1} = 0.602V, U_{GS2} = 0.533V$$


由于 $U_T = 0.6V$ 所以舍去 $U_{GS2} = 0.533V$

$$I_D = 5(U_{GS} - 0.6)^2 = 20\mu A$$


$$(2) A_{ud} = -g_m R_d = -50$$

$$(2) A_{ud1} = A_{u1} = -g_m R_D = -50 = -\sqrt{5 \times 22 \times 10^{-3}} \times 150k$$

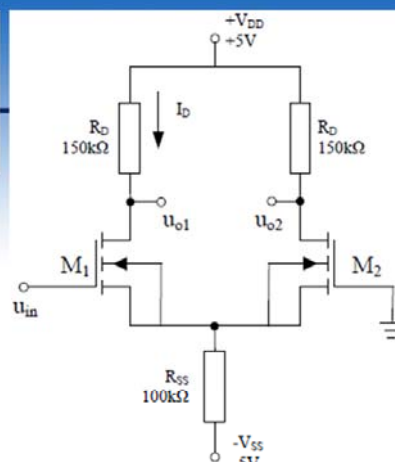
$$(3) u_{o1} = \frac{1}{2} A_{ud1} u_i + A_{uc} \cdot \frac{u_i}{2}$$



(3) u_{o1}

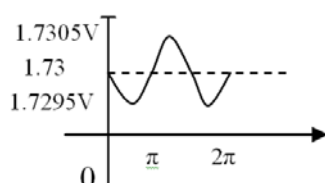

u_{o2}

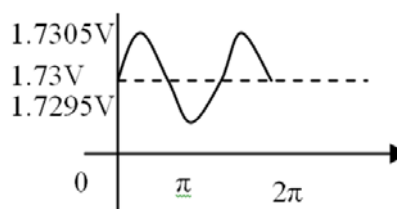

信息科学与工程学院

二、

答案: (1) A1 (左一): 上+ 下— A2 (右一): 上— 下+

A3 (下方): 上+ 下—

$$(2) A1: V_+ = V_- = 0.1V = V_I$$

$$\frac{V_{o1}}{R_2 + R_1} = V_- = V_I$$

$$\text{所以, } V_{o1} = \frac{V_I(R_2 + R_1)}{R_1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_I = (1 + \frac{400}{20}) \times 0.1 = 2.1(V)$$

$$\text{所以, } V_{o2} = V_I = 0.1(V)$$

$$\begin{aligned} V_o &= -(\frac{R_5}{R_3} V_{o1} + \frac{R_5}{R_4} V_{o2}) = -\frac{100}{50} \times 2.1 - \frac{100}{10} \times 0.1 \\ &= -4.2 - 1 = -5.2(V) \end{aligned}$$

三、

$$(1) I_{C3} = \left[\frac{12 - (-12)}{68 + 22} \times 22 - 0.7 \right] / 5.1 = 1.01 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C3} / 2 = 0.5 \text{ mA}$$

$$U_{CE1} = 12 - 10 \times 0.5 - (-0.7) = 7.7 \text{ V}$$

$$U_{CE3} = -0.7 - 1 \times 5.1 - (-12) = 6.2 \text{ V}$$

$$r_{be1} = 300 + \frac{26}{0.5} \times 5 \approx 3 \text{ k}\Omega$$

$$(2) A_{ud} = - \frac{\beta R_{C1}}{R_{S1} + r_{be1}} = - \frac{50 \times 10}{2 + 3} = -100$$

$$(3) R_{id} = 2(R_{S1} + r_{be1}) = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{od} = 2R_{C1} = 20 \text{ k}\Omega$$

四、

(1) 电压串联负反馈

$$(2) F = \frac{U_F}{U_0} = \frac{R_b I_F}{(R_f + R_b) I_F} = \frac{1}{21}$$

$$A_{uf} = \frac{U_0}{U_i} \approx \frac{1}{F} = 21$$

五、

$$\frac{U_{01}}{R_1} = -\frac{X_1}{1} \quad U_{01} = -X_1 R_1$$

$$\frac{U_{02} - X_2}{10} = \frac{X_2}{R_2} \quad U_{02} = (1 + \frac{10}{R_2}) X_2$$

$$\frac{U_{01}}{10} + \frac{U_{02}}{10} + \frac{X_3}{R_3} = \frac{-Y}{10}$$

$$Y = -(U_{01} + U_{02} + \frac{10}{R_3} X_3)$$

$$= X_1 R_1 - (1 + \frac{10}{R_2}) X_2 - \frac{10}{R_3} X_3$$


$$R_1 = 3k \quad 1 + \frac{10}{R_2} = 2 \quad R_2 = 10k$$

$$\frac{10}{R_3} = 1 \quad R_3 = 10k$$

$$R_b = 10k // 10k // R_3 // 10k = 2.5k$$

六、

(1) 半波整流

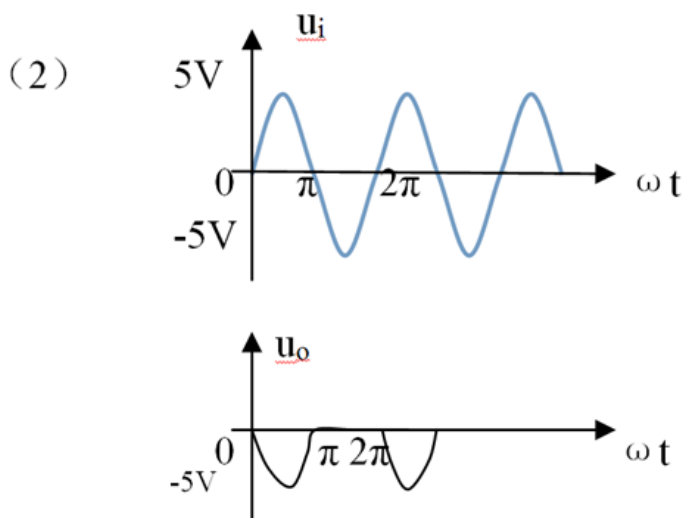


七

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{C1}} = 2000$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_{C2}} = 200$$
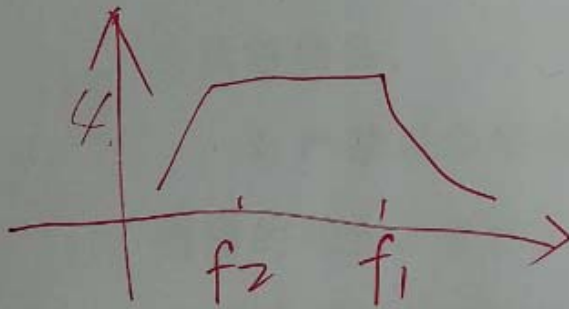
$$A_{um} = A_{u1} \cdot A_{u2} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) (1 + \frac{R_2}{R_1}) = 4$$





八、

图中为镜像电流源。

$$V_{CC} + V_{be} = I_R R, \quad I_R = 43 \text{ mA}$$

$$I_o \approx I_R = 43 \text{ mA}$$

九、

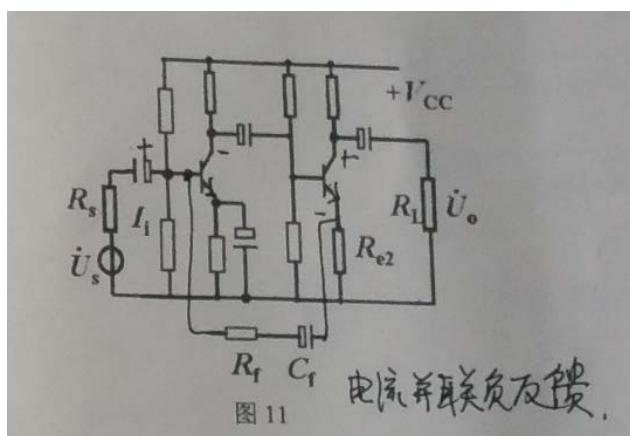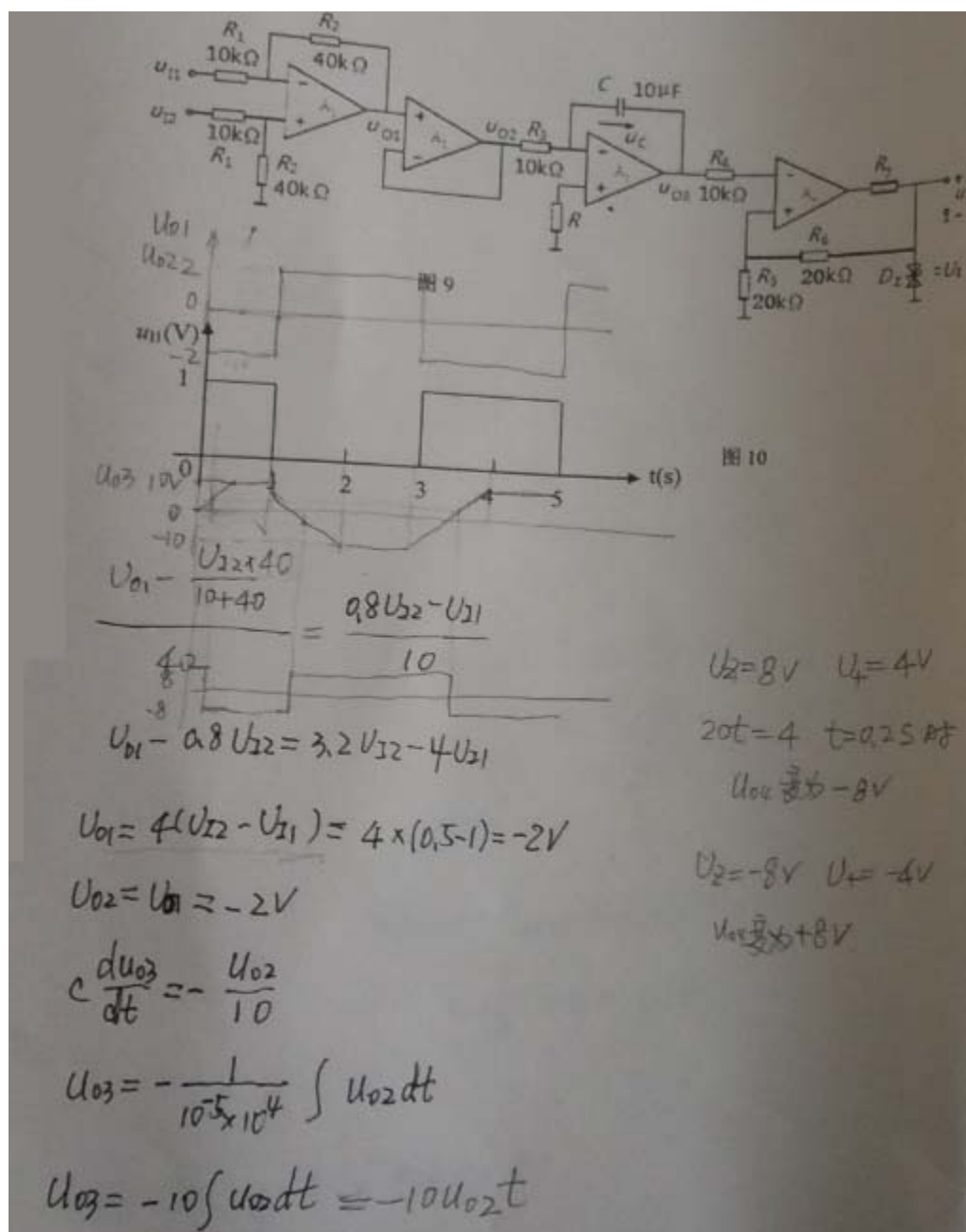

十、