

1. $R = 2\Omega$

2. $I_x = 5\text{A}; P_{21} = 100\text{W}$

3. (1) 电流表A₁的读数为10A, 和A₂的读数为0A;

(2) 功率表的读数为2366W

4. $u(t) = \left(1 - \frac{2}{3} \times 10^{-3} \sin 10t\right) \text{V},$

$$i(t) = \left(1 - \frac{1}{3} \times 10^{-3} \sin 10t\right) \text{A}$$

5. $\omega = 1000 \text{ rad/s}; U_0 = 206.2\text{V}$

6. $i_{L2}(t) = \left(2 + 2\sqrt{2} \sin(10^3 t - 90^\circ) + \sqrt{2} \sin(2 \times 10^3 t + 180^\circ)\right) \text{A}$
 $= \left(2 + 2\sqrt{2} \sin(10^3 t - 90^\circ) - \sqrt{2} \sin 2 \times 10^3 t\right) \text{A}$;

有效值为: $I_{L2} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = 3 \text{ A}$

7. $i_{L2}(t) = (0.6 + 1.2e^{-2t}) \text{ A} \quad (t \geq 0);$

$$i(t) = (0.6 + 0.24e^{-2t}) \text{ A} \quad (t \geq 0)$$

8. $u_c(t) = (9 + 14e^{-3t} - 2e^{-7t}) \text{ V} \quad (t \geq 0)$

9. $P = 50\text{W}$

10. $R = 20\Omega; X_L = 10\Omega; X_C = 20\Omega$