

1.  $I_{3V} = -5A$ , 方向向下;  $I_{5V} = 4A$ , 方向向上

2.  $U_1 = 16V$

3. (1) 电流表A<sub>1</sub>的读数为17.28A, A<sub>2</sub>的读数为10A;

(2) 电压表V的读数为212V;

(3) 功率表的读数为1706W

4.  $u(t) = (3 + 0.16 \sin 2t) V$ ,

$$i(t) = (1 + 0.12 \sin 2t) A$$

5.  $i_L(t) = (3.5 - 3e^{-2t}) A \quad (t \geq 0)$ ;  $i_R(t) = 1.5e^{-2t} A \quad (t \geq 0)$

6. (1)  $i_L(t) = (5 + 15\sqrt{2} \sin \omega t + 4\sqrt{2} \sin(2\omega t + 180^\circ)) A$ ;

有效值为:  $I = \sqrt{5^2 + 15^2 + 4^2} = 16.31 A$ ;

(2)  $P = I^2 R = 1596W$

7.  $u_C(t) = (40 - 16e^{-t} + 4e^{-4t}) V \quad (t \geq 0)$

8.  $I_1 = 2.7A$ ;  $U_2 = 4.05V$

9.  $R = 10\Omega$ ;  $X_L = 8.66\Omega$ ;  $X_C = 17.32\Omega$

10. (1)  $X_L = 1.732\Omega$ ;

(2)  $i_L(t) = 33.46 \sin 5t A$