学 院 信息学院 班 级 自动化 学 号 姓 名

东北大学考试试卷 (B 开卷)

2017 — 2018 学年第 1 学期

课程名称: 微机原理与程序设计

 总分
 一
 三
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十

说明: 1. 各个题目中所有涉及的图均在试卷的第5、6页。

- 2. 第6页可以作为演算纸、撕下,但要与试卷前5页一起交回。
- 3. 试卷中标有水印 此处添加的地方,表示在此需要填写程序相关内容。

得分:

一. 简答题 (共14分)

回答以下问题。

(1) 写出图 4 中的 CPU 分配 8255 各个端口的地址? (3 分)

答: PA 口 6000H-67FFH 范围内能被 8 整除的地址 PB 口 6000H-67FFH 范围内被 8 整除余 2 的地址 PC 口 6000H-67FFH 范围内被 8 整除余 4 的地址 控制口 6000H-67FFH 范围内被 8 整除余 6 的地址

(2) 简述图 5 中数据存储器的容量及地址范围。(2 分)

答: 容量 512 字节

地址范围: 0-FFH, 100H-1FFH

(3) 简述图 5 中 A/D 器件的工作工作及特点。(3分)

答

逐次比较式 A/D 优点:速度快 缺点:易受干扰

(4) 依据图 4,写出在 8255 的 PB3 引脚上输出一个高脉冲的程序。(2分)

答:

MOV DX, 6006H

MOV AL, 07H
OUT DX, AL

MOV AL, 06H

OUT DX, AL

(5) 依据图 4, 欲将存储器 62000H 地址处的一个字数据送到 AX 中。参照图 1 画出该指令执行时的总线时序图。(3分)

答: MIO: 高电平

RD: 低电平

WR: 高电平

(6) 简述图 1 中 RD 的含义及产生的条件。(2 分)

谷:

RD:为CPU的控制总线的一个信号(读信号),表示CPU从存储器或IO端口读取数据。 CPU执行IN指令或任意一个从存储器中取数据的指令都将使得RD信号变为低电平。

学 院 信息学院 班 级 自动化 学 号 姓名

得分:

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

封

 $\bigcirc$ 

二. 分析题 (共12分)

(1) 图 4 中, 地址 62000H 开始的 8 个字节的内存单元中的内容分别为 00H,80H,12H,C2H, 00H, 80H, 12H, 42H。若 62000H 开始依次存放了两个 16 位的整数和一个短实型的浮点数, 则这三个数的值各为多少?(3分)

答: 第1个数: 128

第2个数:4082 第3个数:36.625

(3)某微机系统中,用示波器记录串行异步通讯口的波形。图3所示的波形为串口连续接收到的4帧数据, 请分析此串行通讯的帧格式及4帧数据的具体数值(3分)

答: 串行通讯帧格式为 8 个数据位、1 个停止位、无校验位

四帧数据分别为: 42H、12H、80H、00H

(2) 分析图 5 中适合的 LED 显示方法及该方法的识别原理。(3 分)

答:

动态扫描方法 共用一组数据线提供显示数据 每一位 LED 需要一个选通信号

(4) 采用与非门电路实现生成图 4 中 P8255 信号(8255 片选)的电路(画出电路图)。(3分) 答:

一个5输入与非门,

输出为 P8255。

输入:

A15 经过非门取反后作为一个输入

A14 作为一个输入

A13 作为一个输入

A12 经过非门取反后作为一个输入

A11 经过非门取反后作为一个输入

学院

信息学院

班 级

自动化

学 号

姓 名

得分:

三. 编程题 (共19分)

李同学想用图 5 的系统实现一个可控的正弦波发生器,在 C 点输出正弦波。正弦波的幅值(峰-峰值,0-2.5)和周期(1-50ms)由 PC 机通过串口下发的设定值确定。说明:

- ➤ 采用 Keil C51 语言编程时,假定已经定义了如下形式的位变量来操作 89C51 的各个 I0 口的位。sbit Px\_y = Px^y; //x=0, ···, 3; y=0, ···, 7
   例如: P3 7表示 P3. 7; P0 7表示 P0. 7; ·····。
- ▶ 串行通讯帧格式为 8 个数据位、1 个停止位、无校验位;波特率为 9600。
- ①为了保存一些数据,已经定义了如下的全局变量。这些变量可以被各个函数使用。char dat[16]:

```
unsigned char value = 255;
unsigned int period = 50;
unsigned char cnt = 0;
```

②根据系统需求,至少需要两个定时器,一个用于输出正弦波,一个用于串行通讯。 分配定时的功能,并完成下面的定时初始化函数(3分)。

```
void TimerInit()
{

TMOD = 0x21; 此处添加定时器方式设定语句

ETO = 1; 此处添加定时器中断允许语句

TRO = 1; 此处添加定时器启动语句
}
③完成下列串口初始化程序(2分)。
void SioInit (void)
{

SCON = 0x050; 此处添加串行通讯口设置语句

TH1 = 0xfd; 此处添加波特率设置语句

TL1 = 0xfd;

TR1 = 1;
```

④为输出正弦波,将一个周期分成 16 个阶段,并按照峰-峰值 2.5V。计算出各个阶段正弦波的值(假设 sin 函数已经定义),转成对应的数字量后,放到全局变量 dat 中(3分)。

```
void InitSin (void)
{
    unsigned char i;
    float x;
    for(i = 0;i < 16;i++)
    {
        x = sin(i * 2 * 3.1415926 / 16); 此处添加第 i 个点对应的正弦值
        x = x * 127 + 128; 此处添加将正弦值映射成 0-255 范围
        dat[i] = (unsigned char)x; 此处添加数据类型强制转化语句
    }
}
```

⑤采用中断方式接收 PC 机发送的幅值和周期,分别放到全局变量 value 和 period 中。PC 机每次发送 2个字节,第1个字节为幅值,第2个字节为周期(4分)。

学院

信息学院

班 级

 $\bigcirc$ 

自动化

学 号

姓 名

```
⑥根据幅值和周期,输出正弦波。将周期分成 16 个阶段,每个阶段 period/16 毫秒。每个阶段输出一点(4分)。
```

⑦main 函数中实现相关功能的调用(1分)。

⑧解释程序中存放峰峰值的变量 value 不需定义为 float 型,只需 unsigned char 型即可  $(2 \, \mathcal{G})$ 。

答: D/A 分别率为 8 位,字节型数据的最小值与之相当。

得分:

## 四. 综合题 (共5分)

证明: n 位二进制补码( $B_{n-1}$   $B_{n-2}$   $\cdots$   $B_2$   $B_1$   $B_0$  )和 n+1 位二进制补码( $B_{n-1}$   $B_{n-1}$   $B_{n-2}$   $\cdots$   $B_2$   $B_1$   $B_0$  )表示的整数数值相同( $B_i$   $\in$   $\{0,1\}$  i=0  $\cdots$  n-1 )。

证:

$$n$$
 位补码值 =  $-B_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} \left( B_i \cdot 2^i \right)$   
 $n+1$  位补码值 =  $-B_n \cdot 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} \left( B_i \cdot 2^i \right) = -B_n \cdot 2^n + B_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} \left( B_i \cdot 2^i \right)$ 

若
$$B_n = B_{n-1}$$
,则有

$$-B_n \bullet 2^n + B_{n-1} \bullet 2^{n-1} = -2 \bullet B_{n-1} \bullet 2^{n-1} + B_{n-1} \bullet 2^{n-1} = -B_{n-1} \bullet 2^{n-1}$$

因此,有  $-B_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} \left( B_i \cdot 2^i \right) = -B_n \cdot 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} \left( B_i \cdot 2^i \right)$  证毕。

学 院 信息学院 班 级 自动化 学 号 姓 名

 $\bigcirc$ 

**.** 封

图4中,GAL22V10的部分功能(用VHDL描述)为:

RAM <= A19 or (not A18) or (not A17) or A16 or (not MIO); P8255 <= A15 or (not A14) or (not A13) or A12 or A11 or MIO;

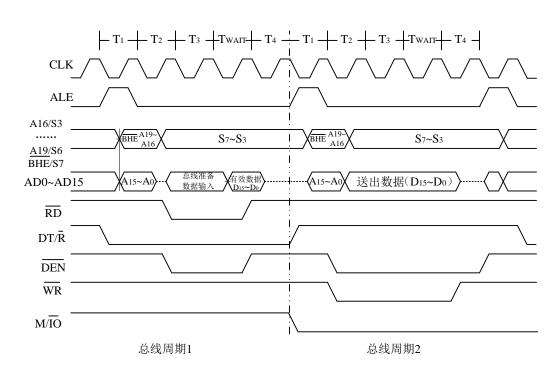


图 1 8086 的两个总线周期

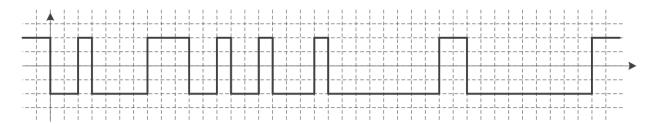


图 2 波形图 1 (每一格的时间为 1/2400 秒)


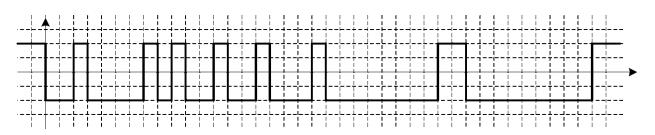


图 3 波形图 2 (每一格的时间为 1/9600 秒)

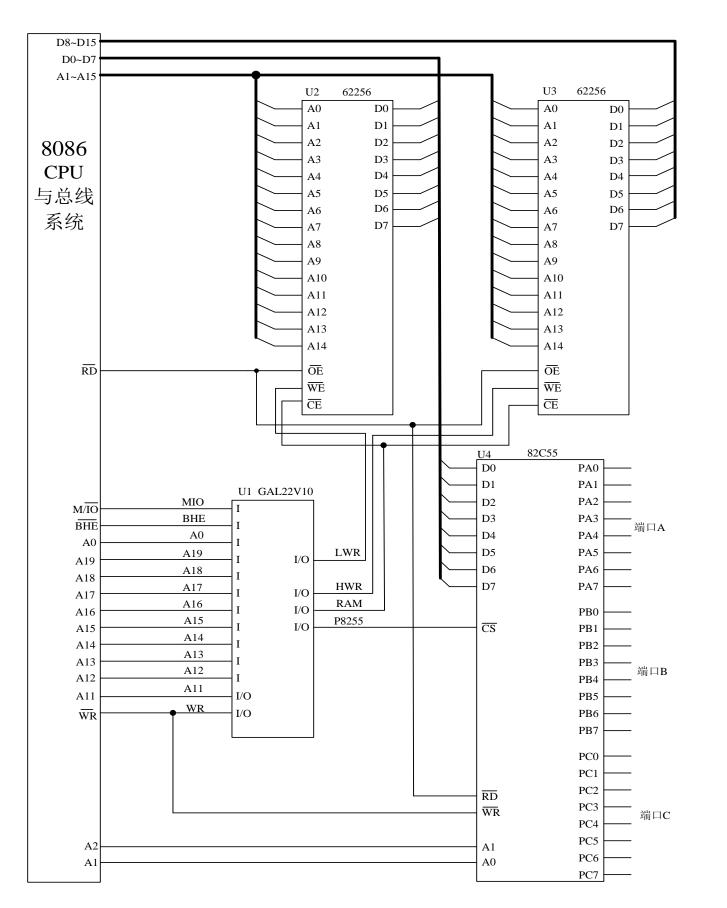

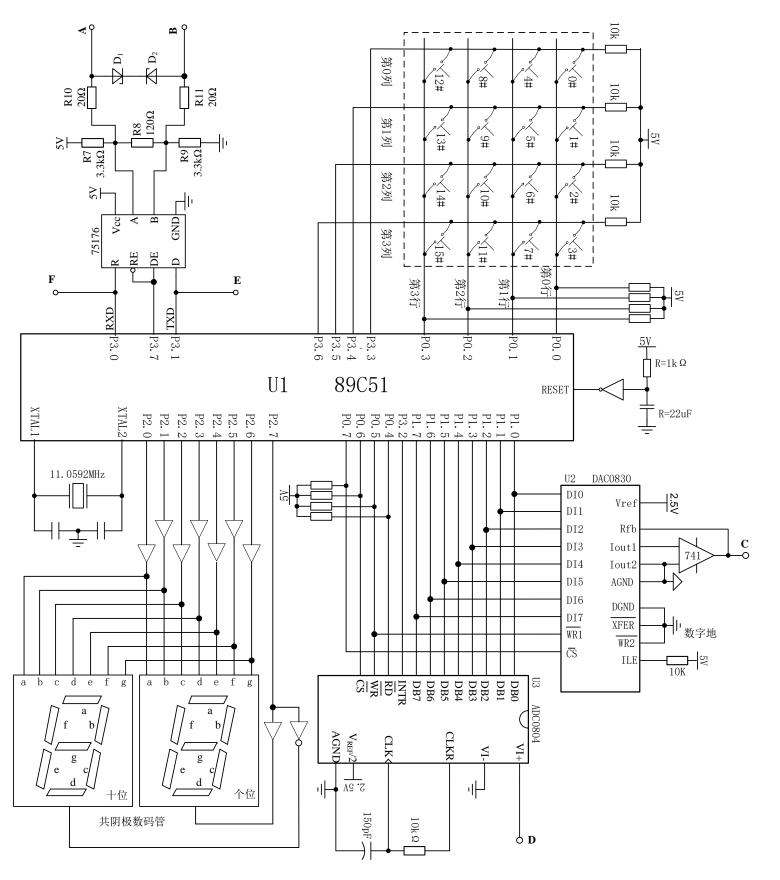


图 4 某 8086 的存储器和输入输出系统 (GAL22V10 的功能见第 5 页此处)

图 5 89C51 构成的微机系统